

Revisar envio do teste: Quiz Primeiro Bimestre

| | |
|------------------------|---|
| Usuário | RICARDO ISRAEL |
| Curso | DESIGN DE COMPUTADORES - 6ENGGCOMPA 2023/1 |
| Teste | Quiz Primeiro Bimestre |
| Iniciado | 04/04/23 18:08 |
| Enviado | 04/04/23 18:16 |
| Data de vencimento | 04/04/23 18:20 |
| Status | Completada |
| Resultado da tentativa | 8 em 10 pontos |
| Tempo decorrido | 8 minutos de 2 horas |
| Resultados exibidos | Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários, Perguntas respondidas incorretamente |

Pergunta 1

1,75 em 1,75 pontos




Para o fluxo de dados abaixo, considere que:

- O sinal de "clock" está distribuído adequadamente;
- Os pontos de controle dos registradores (tipo D) fazem a habilitação em nível ALTO;
- Os registradores, quando habilitados, alteram seu valor na próxima borda ascendente do "clock";
- Não existem problemas de temporização;
- A seleção dos multiplexadores segue os níveis que estão indicados no desenho.

Crie uma sequência de palavras de controle, uma para cada "clock" consecutivo, que faça a troca (swap) entre os conteúdos dos registradores A e B.

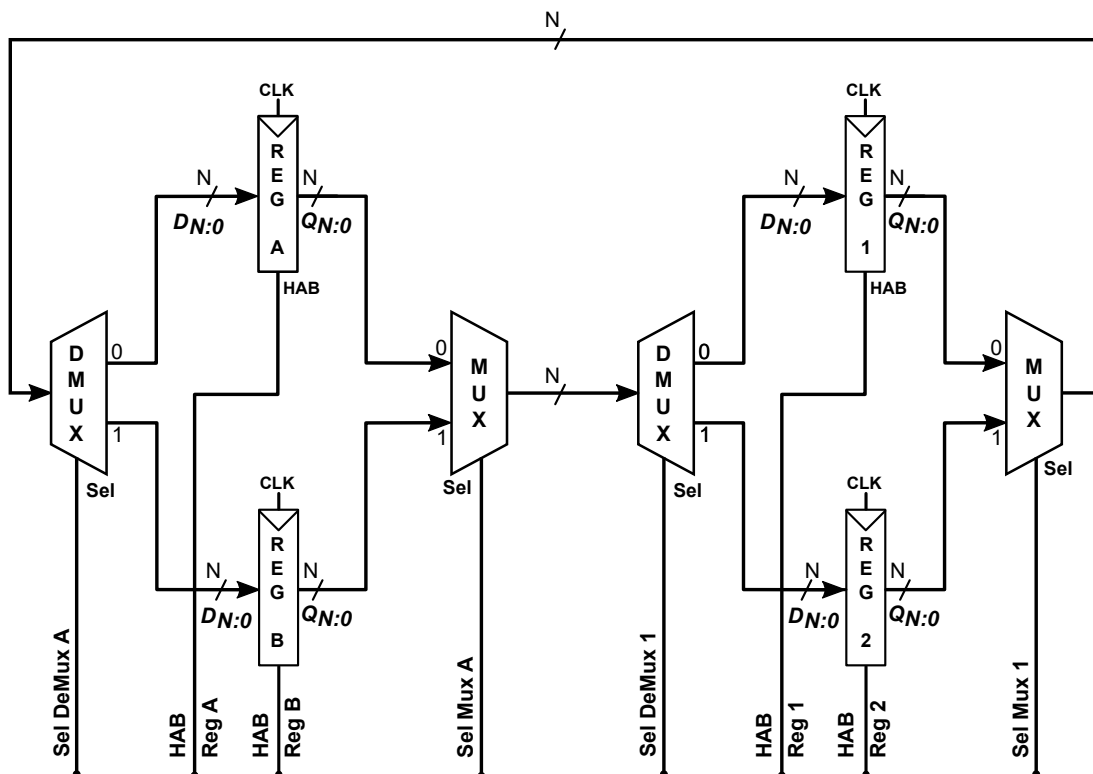Sem modificar o projeto, existe alguma forma de diminuir a quantidade de ciclos utilizados?



Copie e cole a tabela abaixo para fazer a sua resposta:

| Ponto de Controle | clk 1 | clk 2 | clk 3 | clk 4 | clk 5 | clk 6 | clk 7 | clk 8 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sel DeMux A | | | | | | | | |
| HabReg A | | | | | | | | |
| HabReg B | | | | | | | | |
| Sel Mux A | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sel Mux A | | | | | | | | |
| Sel DeMux 1 | | | | | | | | |
| HabReg 1 | | | | | | | | |
| HabReg 2 | | | | | | | | |
| Sel Mux 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Resposta Selecionada: | Ponto de Controle | clk 1 | clk 2 | clk 3 | clk 4 | |
| | Sel DeMux A | X | X | | 0 | 1 |
| | HabReg A | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| | HabReg B | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| | Sel Mux A | 0 | 1 | | X | X |
| | Sel DeMux 1 | 0 | 1 | | X | X |
| | HabReg 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 |
| | HabReg 2 | 0 | 1 | | 0 | 0 |
| | Sel Mux 1 | X | X | | 1 | 0 |

Existe sim uma forma de diminuir a quantidade de ciclos:

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|---|
| Ponto de Controle | clk 1 | clk 2 | clk 3 | |
| Sel DeMux A | X | | 1 | 0 |
| HabReg A | 0 | 0 | | 1 |
| HabReg B | 0 | 1 | | 0 |
| Sel Mux A | 0 | 1 | | X |
| Sel DeMux 1 | 0 | 1 | | X |
| HabReg 1 | 1 | 0 | | 0 |
| HabReg 2 | 0 | 1 | | 0 |
| Sel Mux 1 | X | 0 | | 1 |

Resposta Correta:



Versão básica:

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ponto de Controle | clk 1 | clk 2 | clk 3 | clk 4 |
| Sel DeMux A | X | X | 0 | 1 |
| HabReg A | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HabReg B | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sel Mux A | 0 | 1 | X | X |
| Sel DeMux 1 | 0 | 1 | X | X |
| HabReg 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HabReg 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sel Mux 1 | X | X | 1 | 0 |

Versão otimizada:

É possível ler e escrever no mesmo registrador durante o mesmo pulso de *clock*. Portanto, podemos economizar um *clock*.

Versão Otimizada da Ativação dos Pontos

| | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Ponto de Controle | clk 1 | clk 2 | clk 3 |
| Sel DeMux A | X | 1 | 0 |
| HabReg A | 0 | 0 | 1 |
| HabReg B | 0 | 1 | 0 |
| Sel Mux A | 0 | 1 | X |
| Sel DeMux 1 | 0 | 1 | X |
| HabReg 1 | 1 | 0 | 0 |
| HabReg 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sel Mux 1 | X | 0 | 1 |

Comentário da resposta:

Rubrica:
Versão simples: 0,75 pts
Versão otimizada: 1 pts


Pergunta 2

0,75 em 0,75 pontos




Para as arquiteturas abaixo, quais são os tipos de instruções executáveis?


Arquitetura: Acumulador

 


Arquitetura: Pilha

 

Arquitetura: Registrador-Registrador

 

Arquitetura: Registrador-Memória

 

Pergunta

Correspondência Correta

Correspondência Selecionada

Add R1, 0x1FF

Arquitetura: Registrador-Memória

Arquitetura: Registrador-Memória

✓ B.

✓ B.

Add [0x1FF]

✓ A. Arquitetura: Acumulador

✓ A. Arquitetura: Acumulador

Add R1, R2, R3

✓ C. Arquitetura : Registrador-Registrador

✓ C. Arquitetura : Registrador-Registrador

Arquitetura: Pilha

push a;
push b;
add;

push a;
push b;
add;

✓ D. pop c;

✓ D. pop c;

Escolhas com todas as respostas

A. Arquitetura: Acumulador

Arquitetura: Registrador-Memória

B.

C. Arquitetura : Registrador-Registrador

push a;
push b;
add;

D. pop c;

Pergunta 3

0 em 1,5 pontos




Considerando as informações abaixo:

- RD=1;

- Data_Address=0x158;

- Data_IN=0x09.

Qual das afirmações está correta?

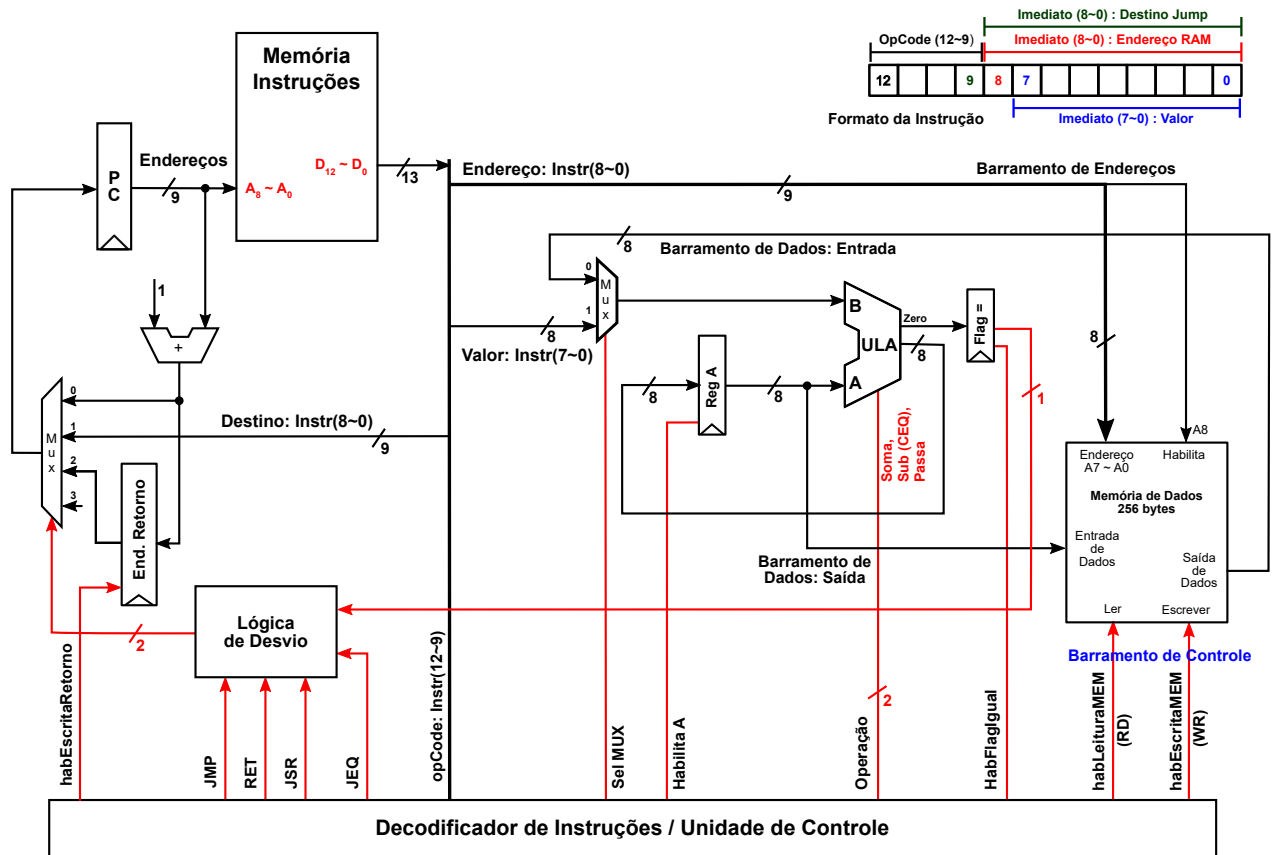

Resposta Selecionada: O erro está no intervalo de tempo entre 80ns e 90ns, pois com a flag em zero, a seleção deveria ser 00.

E as expressões corretas são:

$\text{sel}(1) \leq \text{not}(\text{JMP}) \text{ and } \text{RET} \text{ and } \text{not}(\text{JSR}) \text{ and } \text{not}(\text{JEQ});$

☒ G. $\text{sel}(0) \leq \text{JMP} \text{ or } (\text{JEQ} \text{ and } \text{FlagIguar}) \text{ or } \text{JSR};$

Respostas:

O erro está no intervalo de tempo entre 80ns e 90ns, pois com a flag em zero, a seleção deveria ser 10.

E as expressões corretas são:

$\text{sel}(1) \leq \text{not}(\text{FlagIguar}) \text{ and } \text{JEQ};$

$\text{sel}(0) \leq \text{JMP} \text{ or } (\text{JEQ} \text{ and } \text{FlagIguar}) \text{ or } \text{JSR};$

A.

Não há erro na carta de tempo e ela corresponde ao funcionamento correto.

B. A afirmação de que há um erro na carta é devido a uma má interpretação dos resultados feita pelo projetista.

O erro está no intervalo de tempo entre 40ns e 60ns, pois com o JSR em 1, a seleção deveria ser 10.

E as expressões corretas são:

$\text{sel}(1) \leq \text{JSR} \text{ and } \text{not}(\text{JMP});$

C. $\text{sel}(0) \leq \text{JMP} \text{ or } (\text{JEQ} \text{ and } \text{FlagIguar}) \text{ or } \text{JSR};$

O erro está no intervalo de tempo entre 60ns e 80ns, pois com o RET em 1, a seleção deveria ser 01.

E as expressões corretas são:

$\text{sel}(1) \leq \text{JSR} \text{ and } \text{not}(\text{RET});$

D. $\text{sel}(0) \leq \text{RET} \text{ or } \text{not}(\text{JSR});$

O erro está no intervalo de tempo entre 40ns e 60ns, pois com o JSR em 1, a seleção deveria ser 00.

E as expressões corretas são:

$\text{sel}(1) \leq \text{not}(\text{JMP}) \text{ and } \text{RET} \text{ and } \text{not}(\text{JSR}) \text{ and } \text{not}(\text{JEQ});$

E. $\text{sel}(0) \leq (\text{JMP} \text{ or } \text{JEQ}) \text{ and } \text{JSR};$

O erro está no intervalo de tempo entre 60ns e 80ns, pois com o RET em 1, a seleção deveria ser 00.

E as expressões corretas são:

$\text{sel}(1) \leq \text{JSR} \text{ and } \text{not}(\text{RET});$

F. $\text{sel}(0) \leq \text{JMP} \text{ or } (\text{JEQ} \text{ and } \text{FlagIguar}) \text{ or } \text{JSR};$

O erro está no intervalo de tempo entre 80ns e 90ns, pois com a flag em zero, a seleção deveria ser 00.

E as expressões corretas são:

$\text{sel}(1) \leq \text{not}(\text{JMP}) \text{ and } \text{RET} \text{ and } \text{not}(\text{JSR}) \text{ and } \text{not}(\text{JEQ});$

☒ G. $\text{sel}(0) \leq \text{JMP} \text{ or } (\text{JEQ} \text{ and } \text{FlagIguar}) \text{ or } \text{JSR};$

Comentário da resposta: O erro está no intervalo de tempo entre 80ns e 90ns, pois com a flag em zero, a seleção deveria ser 00.

E as expressões corretas são:


$\text{sel}(1) \leq \text{not}(\text{JMP}) \text{ and } \text{RET} \text{ and } \text{not}(\text{JSR}) \text{ and } \text{not}(\text{JEQ});$

$\text{sel}(0) \leq \text{JMP} \text{ or } (\text{JEQ} \text{ and } \text{FlagIguar}) \text{ or } \text{JSR};$

Considerando um processador de 4 bits, tanto de endereços quanto de dados, queremos que:

- A sua memória esteja alocada entre a posição 0 (0b0000) e posição 13 (0b1101) do mapa de endereçamento. O sinal de ativação será chamado de A;
- Um periférico, de escrita (display 7 segmentos), formado por um registrador de 4 bits, esteja na posição 14 (0b1110). O sinal de ativação será chamado de B;
- Um periférico, de leitura, formado por um *buffer tristate* de 4 bits, esteja na posição 15 (0b1111). O sinal de ativação será chamado de C.

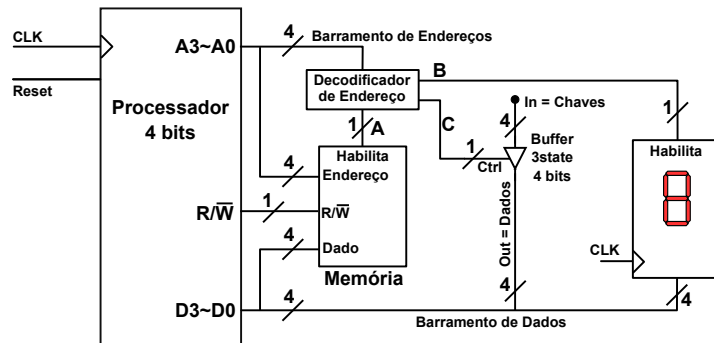Qual projeto lógico que corresponde a esse decodificador?



Resposta Seleccionada: A = not(A3 AND A2 AND A1);
B = (A3 AND A2 AND A1 AND (NOT A0));
C = (A3 AND A2 AND A1 AND A0).



Respostas: A = (A3 AND A2 AND A1);
B = (A3 AND A2 AND A1 AND (NOT A0));
C = (A3 AND A2 AND A1 AND A0).



A = not(A3 AND A2 AND A1);
B = (A3 AND A2 AND A1 AND (NOT A0));
C = (A3 AND A2 AND A1 AND A0).

Não é possível implementar esse decodificador porque a memória ocuparia todo o espaço de endereçamento. Isso é devido ao fato de a memória ser um dispositivo de bloco e ter 2^n posições.

A = not(A3 AND A2 AND A1);
B = (A3 AND A2 AND A1);
C = (A3 AND A2 AND A1 AND (NOT A0)).

A = (A3 AND A2 AND A1 AND A0);
B = (A3 AND A2 AND (NOT A1) AND A0);
C = (A3 AND A2 AND A1 AND A0).

Comentário da resposta: A = not(A3 AND A2 AND A1);
B = (A3 AND A2 AND A1 AND (NOT A0));
C = (A3 AND A2 AND A1 AND A0).

Pergunta 6

1,5 em 1,5 pontos



A imagem e o código em VHDL abaixo são correspondentes, porém ao tentar verificar o funcionamento, percebeu-se que existe um problema.

Considere que todos os componentes foram criados corretamente e utilizam o generics.

Qual das alternativas abaixo corresponde ao problema deste código?

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Aula1 is
  generic ( larguraDados : natural := 4;
            simulacao : boolean := TRUE
  );
  port (
    CLOCK_50 : in std_logic;
    KEY: in std_logic_vector(3 downto 0);
    SW: in std_logic_vector(9 downto 0);
    LEDR : out std_logic_vector(9 downto 0)
  );
end entity;
```

architecture arquitetura of Aula1 is

```
  signal chavesX_ULA_B : std_logic_vector (larguraDados-1 downto 0);
  signal chavesY_MUX_A : std_logic_vector (larguraDados-1 downto 0);
  signal REG1_ULA_A : std_logic_vector (larguraDados-1 downto 0);
  signal Saida_ULA : std_logic_vector (larguraDados-1 downto 0);
  signal MUX_REG_A : std_logic_vector (larguraDados-1 downto 0);
```

```

signal Chave_Operacao_ULA : std_logic;
signal CLK : std_logic;
signal SelMUX : std_logic;
signal Habilita_A : std_logic;
signal Reset_A : std_logic;
signal Operacao_ULA : std_logic;

```

```

begin

```

```

gravar: if simulacao generate
CLK <= KEY(0);
else generate
detectorSub0: work.edgeDetector(bordaSubida)
    port map (clk => CLOCK_50, entrada => (not KEY(0)), saida => CLK);
end generate;

```

```

MUX1 : entity work.muxGenerico2x1 generic map (larguraDados => larguraDados)
    port map( entradaA_MUX => chavesY_MUX_A,
        entradaB_MUX => Saida_ULA,
        seletor_MUX => SelMUX,
        saida_MUX => MUX_REG_A);

```

```

REG1 : entity work.registradorGenerico generic map (larguraDados => larguraDados)
    port map (DIN => REG1_ULA_A, DOUT => MUX_REG_A, ENABLE => Habilita_A, CLK => CLK, RST => Reset_A);

```

```

ULA1 : entity work.ULASomaSub generic map(larguraDados => larguraDados)
    port map (entradaA => REG1_ULA_A, entradaB => chavesX_ULA_B, saida => Saida_ULA, seletor => SW(4));

```

```

chavesX_ULA_B <= SW(9 downto 6);
chavesY_MUX_A <= SW(3 downto 0);
SelMUX <= SW(5);
Operacao_ULA <= SW(4);
Reset_A <= not KEY(1);
Habilita_A <= KEY(2);

```

```

LEDR (9) <= SelMUX;
LEDR (8) <= Habilita_A;
LEDR (7) <= Reset_A;
LEDR (6) <= Operacao_ULA;
LEDR (5) <= '0'; -- Apagado.
LEDR (4) <= '0'; -- Apagado.
LEDR (3 downto 0) <= REG1_ULA_A;


```

```

end architecture;

```

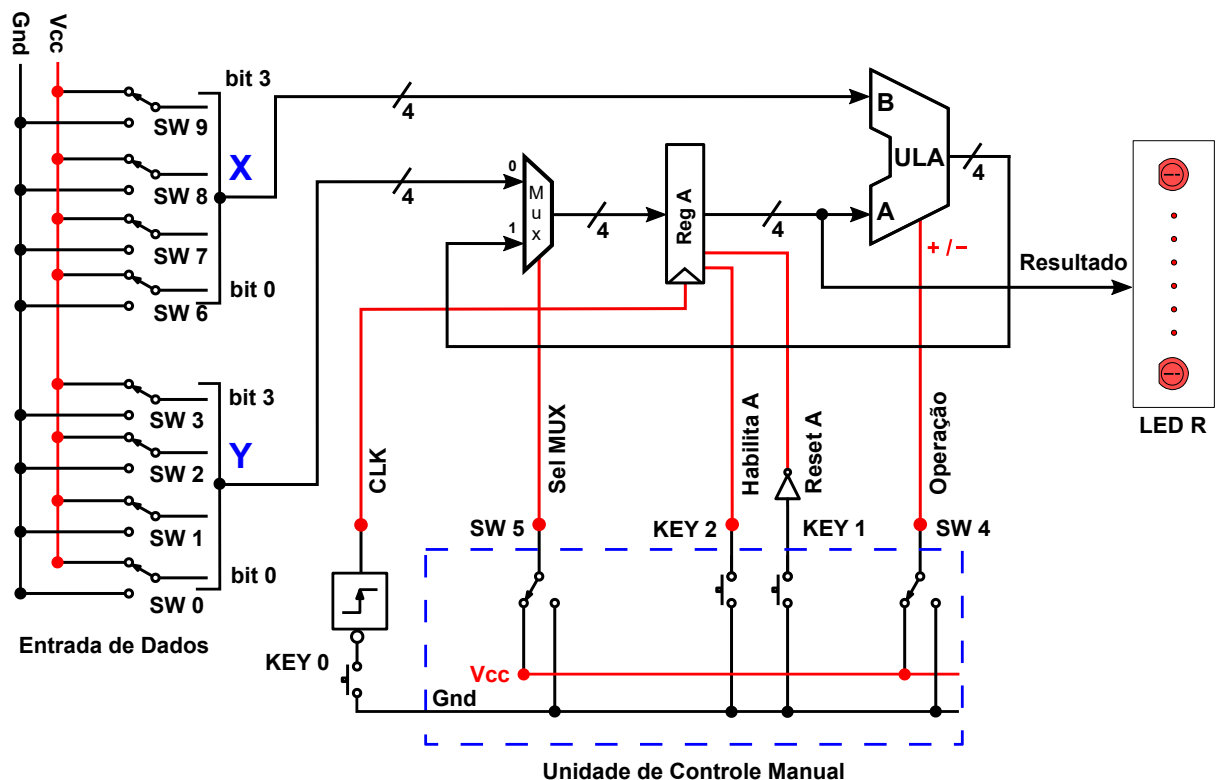Fluxo de Dados - Equação de Primeiro Grau



Resposta Selecionada: ☒ F. A entrada e saída do registrador estão invertidas.

Respostas:

- A. A saída da ULA deveria estar conectada ao LEDR(3 downto 0).
- B. As entradas SW (9 downto 6) deveriam estar conectadas na entrada B da ULA.
- C. As entradas SW (3 downto 0) deveriam estar conectadas na entrada A do MUX.
- D. As conexões dos SW estão invertidos.
- E. O problema de funcionamento não é referente ao VHDL e pode ter sido um erro de interpretação da simulação.
- ☒ F. A entrada e saída do registrador estão invertidas.
- G. Não foram declarados como signal: SW e LEDR.

Comentário da resposta: A entrada e saída do registrador estão invertidas.

Pergunta 7

0 em 0 pontos



Analizando o programa de teste aplicado ao diagrama abaixo, qual resposta está correta?

Considere que a memória RAM está localizada no bloco 0.

| Linha | Instrução |
|-------|-----------|
| 0 | JMP @3 |
| 1 | JEQ @9 |
| 2 | NOP |
| 3 | LDI \$170 |
| 4 | STA @25 |
| 5 | STA @256 |
| 6 | CEQ @25 |
| 7 | JMP @1 |
| 8 | NOP |
| 9 | LDI \$85 |
| 10 | CEQ @25 |
| 11 | JEQ @3 |
| 12 | JMP @12 |




Dado o circuito abaixo, implemente, em VHDL, o top_level completo, com as entradas e saídas adequadas.

Considere que os componentes listados abaixo já existem e utilizam a configuração pelo generics, podendo fazer a instanciação dos mesmos:

- Edge Detector (detector de borda);
- Porta 3State configurável por generics;
- Flip-Flop.

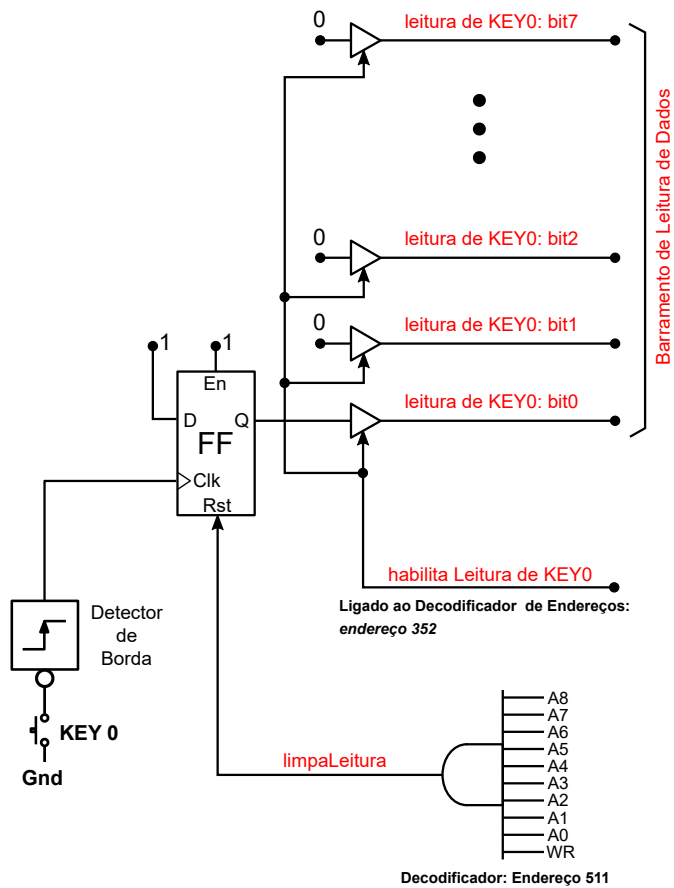Os outros componentes devem ser criados e interligados adequadamente.




```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity top_level is
port (
    CLK_50: in std_logic;
    KEY0: in std_logic;
    habilita_KEY0 : in std_logic;
    leitura_KEY0: out std_logic;
    leitura_KEY1: out std_logic;
    leitura_KEY2: out std_logic;
    leitura_KEY3: out std_logic;
    leitura_KEY4: out std_logic;
    leitura_KEY5: out std_logic;
    leitura_KEY6: out std_logic;
    leitura_KEY7: out std_logic;
    entrada_decoder: in std_logic_vector(9 downto 0);
);
end entity;

architecture arquitetura of top_level is

    signal saida_edge : std_logic;
    signal saida_decoder : std_logic;
    signal saida_ff : std_logic;
    signal saida_3S0 : std_logic;
    signal saida_3S1 : std_logic;
    signal saida_3S2 : std_logic;
    signal saida_3S3 : std_logic;
    signal saida_3S4 : std_logic;
    signal saida_3S5 : std_logic;
    signal saida_3S6 : std_logic;
    signal saida_3S7 : std_logic;

begin

    CLK <= KEY0;

    detectorSub0: work.edgeDetector(bordaSubida)
        port map (clk => CLK_50, entrada => (not KEY0), saida => CLK);

    FF : entity work.flipFlop generic map (larguraDados => 1)
        port map (D => '1', EN => '1', CLK => saida_edge, RST => saida_decoder, Q => saida_ff);

    3S0: entity work.3State generic map(larguraDados =>1)
        port map(DIN => saida_ff, EN => habilita_KEY0,
        DOUT =>leitura_KEY0);

    3S1: entity work.3State generic map(larguraDados =>1)
        port map(DIN => '0', EN => habilita_KEY0,
        DOUT =>leitura_KEY1);

    3S2: entity work.3State generic map(larguraDados =>1)
        port map(DIN => '0', EN => habilita_KEY0,
        DOUT =>leitura_KEY2);

    3S3: entity work.3State generic map(larguraDados =>1)
        port map(DIN => '0', EN => habilita_KEY0,
        DOUT =>leitura_KEY3);

    3S4: entity work.3State generic map(larguraDados =>1)
        port map(DIN => '0', EN => habilita_KEY0,
        DOUT =>leitura_KEY4);

    3S5: entity work.3State generic map(larguraDados =>1)
        port map(DIN => '0', EN => habilita_KEY0,
        DOUT =>leitura_KEY5);

    3S6: entity work.3State generic map(larguraDados =>1)
        port map(DIN => '0', EN => habilita_KEY0,
        DOUT =>leitura_KEY6);

    3S7: entity work.3State generic map(larguraDados =>1)
        port map(DIN => '0', EN => habilita_KEY0,
        DOUT =>leitura_KEY7);

    DEC: entity work.decoderInstru port map(opcode => entrada_decoder,
    saida => saida_decoder);

    leitura_KEY0 <= saida_3S0;
    leitura_KEY1 <= saida_3S1;
    leitura_KEY2 <= saida_3S2;
    leitura_KEY3 <= saida_3S3;
    leitura_KEY4 <= saida_3S4;
    leitura_KEY5 <= saida_3S5;

```

Resposta Correta:

```
leitura_KEY6 <= saida_3S6;
leitura_KEY7 <= saida_3S0;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity toplevel is
end architecture;
generic ( larguraDados : natural := 8);
port (
    CLK_50 : in std_logic;
    Addr: in std_logic_vector(8 downto 0);
    WR: in std_logic;
    KEY0: in std_logic;
    HabilitaLeituraKey0: in std_logic;
    leituraKey0 : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end toplevel;
architecture prova of toplevel is
signal saida_key0: std_logic_vector(7 downto 0);
signal saida_ff_Key0: std_logic;
signal limpaLeituraKey0: std_logic;
signal SaidaDetectorKey0: std_logic;
signal EntradaTristate: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
detectorKey0: work.edgeDetector(bordaSubida)
    port map (clk => CLK_50, entrada => not KEY0, saida => SaidaDetectorKey0);
limpaLeituraKey0 <= WR and Addr(8) and Addr(7) and Addr(6) and Addr(5) and Addr(4) and Addr(3) and Addr(2) and Addr(1)
and Addr(0);
FF_key : entity work.FlipFlop
    port map (DIN => '1',
        DOUT => saida_ff_Key0,
        ENABLE => '1',
        CLK => SaidaDetectorKey0,
        RST => limpaLeituraKey0);
EntradaTristate <= "0000000" & saida_ff_Key0;

TristateBuffer: entity work.BufferTristate generic map(larguraDados => larguraDados)
    port map(DIN => EntradaTristate, ENABLE => HabilitaLeituraKey0, DOUT => saida_key0);
leituraKey0 <= saida_key0;
end architecture;
```

Comentário da
resposta:

Rubrica:
Não fez a entidade: descontar 30% da questão.
Não fez os sinais: descontar 10% da questão.
Não fez a arquitetura detalhada: descontar 10% da questão.
Outros erros: critério do avaliador.

=====

Conexão leitura_KeY7 está errada

A saída do detector de borda e a entrada do clock do FF deveriam ser a mesma

não foi desenvolvido o decodificador

Sexta-feira, 21 de Abril de 2023 22h11min01s BRT

← OK